

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΓΟΣ ΑΜ4835 2ο ΕΤΟΣ

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 1:

Present State				Next State			
A₃	A₂	A₁	A₀	A₃	A₂	A₁	A₀
0	0	0	0	1	0	0	0
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0

FF INPUTS			
D3	D2	D1	D0
1	0	0	0
X	X	X	X
X	X	X	X
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0

ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ 4 ΧΑΡΤΕΣ KARNAUGH ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ**D3,D2,D1,D0****Για D3:**

A1A0 A3A2	00	01	11	10
00	1	-	1	-
01	1	1	1	1
11	0	0	1	0
10	1	1	0	0

$$D3 = A3' + A2'A1' + A2A1A0$$

Για A2:

A1A0 A3A2	00	01	11	10
00	0	-	0	-
01	0	0	1	1
11	1	1	0	1
10	1	0	1	0

$$D2 = A3'A2A1 + A3A1'A0' + A3A2'A1A0 + A3A2A1' + A2A1A0'$$

Για A1:


A1A0 A3A2	00	01	11	10
00	0	-	0	-
01	1	1	0	0
11	0	1	0	1
10	1	0	0	1

$$D1 = A3'A2A1' + A3A2'A0' + A2A1'A0 + A3A1A0'$$

A1A0 A3A2	00	01	11	10
00	0	-	1	-
01	0	1	1	0
11	1	0	0	1
10	0	0	0	1

Για A0:

$$D0 = A3'A0 + A3A2A0' + A2'A1A0'$$

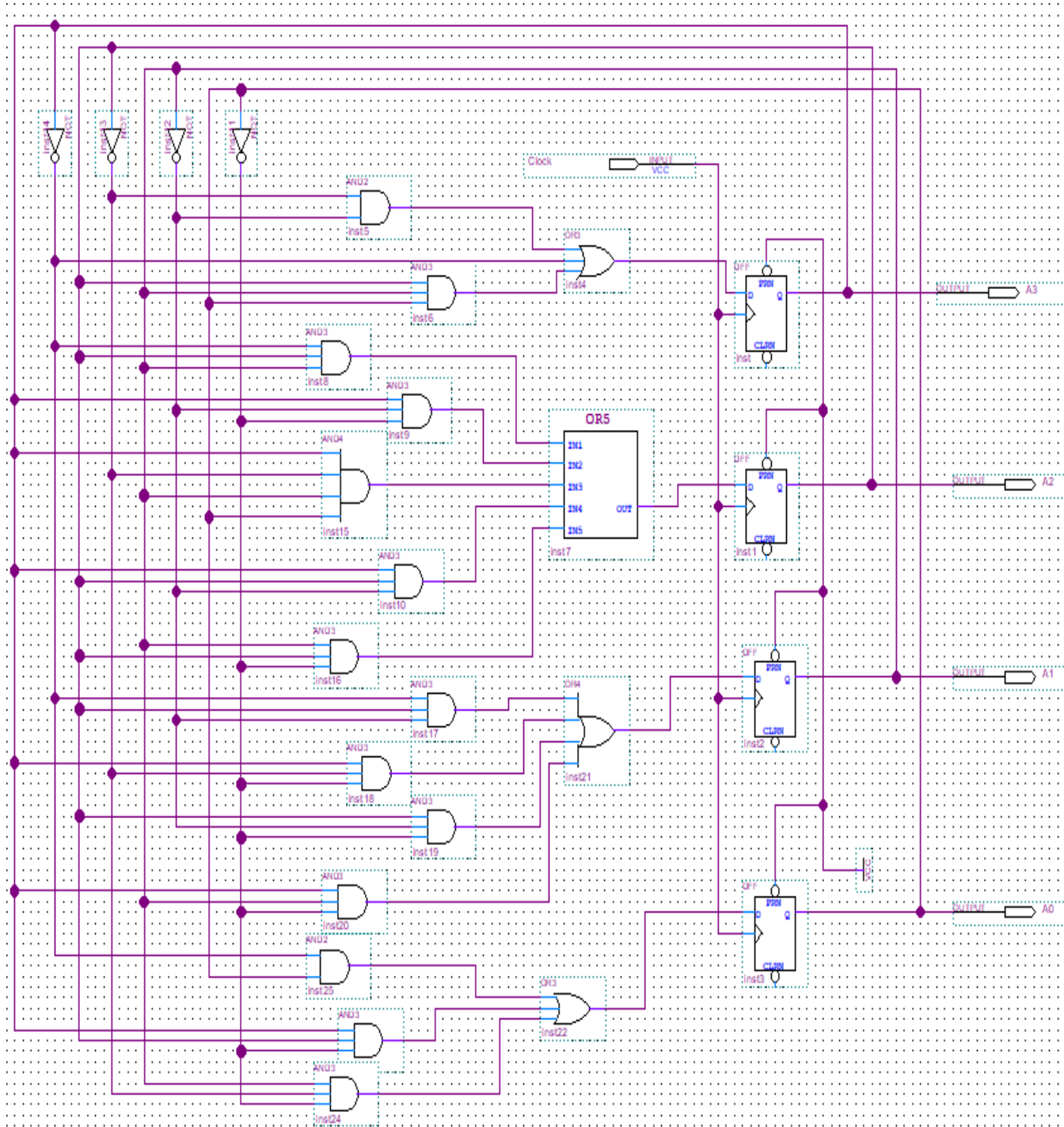

ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΓΙΔΕΥΕΤΑΙ


Simulation Waveform Editor - [ask1.sim.vwf (Read-Only)]

File Edit View Simulation Help



Master Time Bar: 0 ps

Pointer: 243.13 ns

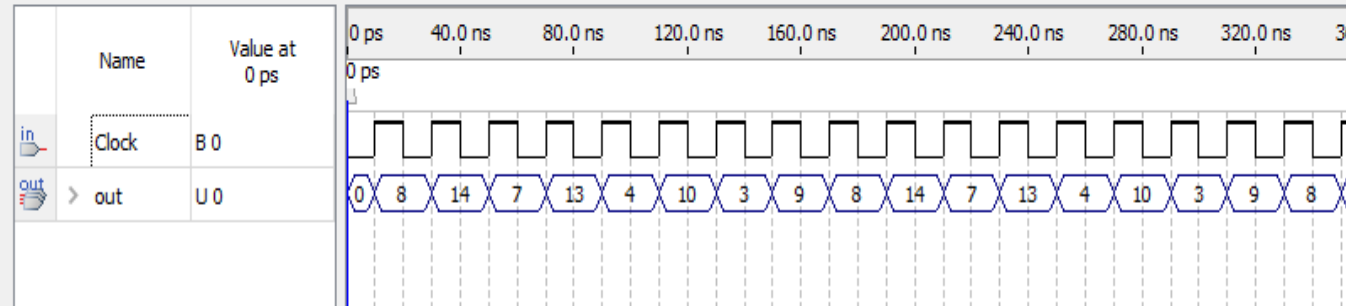

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

TO Q0=B ΚΑΙ TO Q1=A

PRESENT STATE		NEXT STATE		FF INPUTS				
Q1	Q0	Q1	Q0	E	J1	K1	J0	K0
0	0	0	1	0	0	X	1	X
0	0	1	1	1	1	X	1	X
0	1	1	0	0	1	X	X	1
1	1	1	0	1	X	0	X	1
1	0	1	1	0	X	0	1	X
1	0	0	1	1	X	1	1	X
1	1	0	0	0	X	1	X	1
0	1	0	0	1	0	X	X	1

Κανώ πίνακα Karnaugh για όλα τα ff inputs J1,K1,J0,K0

Q1 \ E Q0	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	X	X	X	X

APA, $J1 = Q0'E + E'Q0' = E \oplus Q0$

Q1 \ E Q0	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	0	1	0	1

APA, $K1 = Q0'E + E'Q0' = E \oplus Q0$



Q1 \ E Q0	00	01	11	10
00	1	1	X	X
01	1	1	X	X

APA, $J0 = 1$

Q1 \ E Q0	00	01	11	10
00	X	X	1	1
01	X	X	1	1

APA, $K0 = 1$

[7]

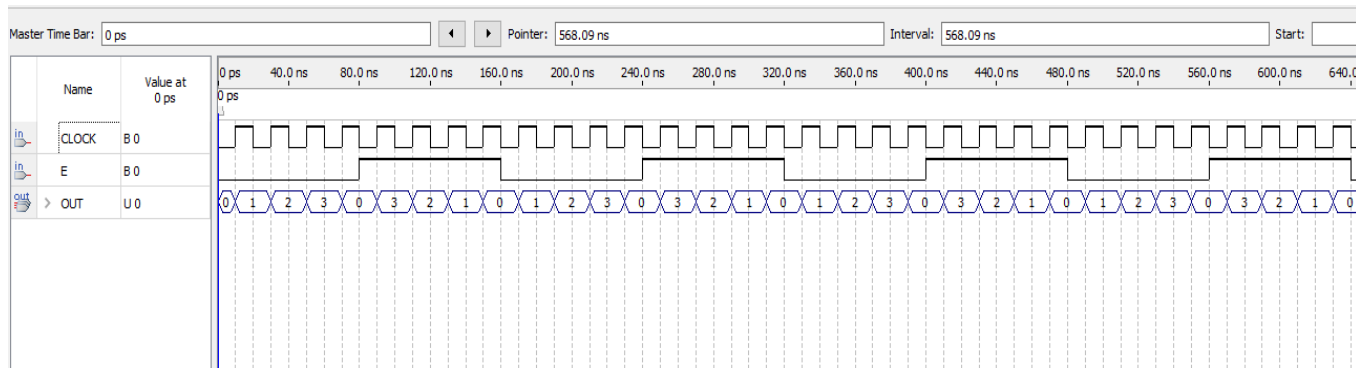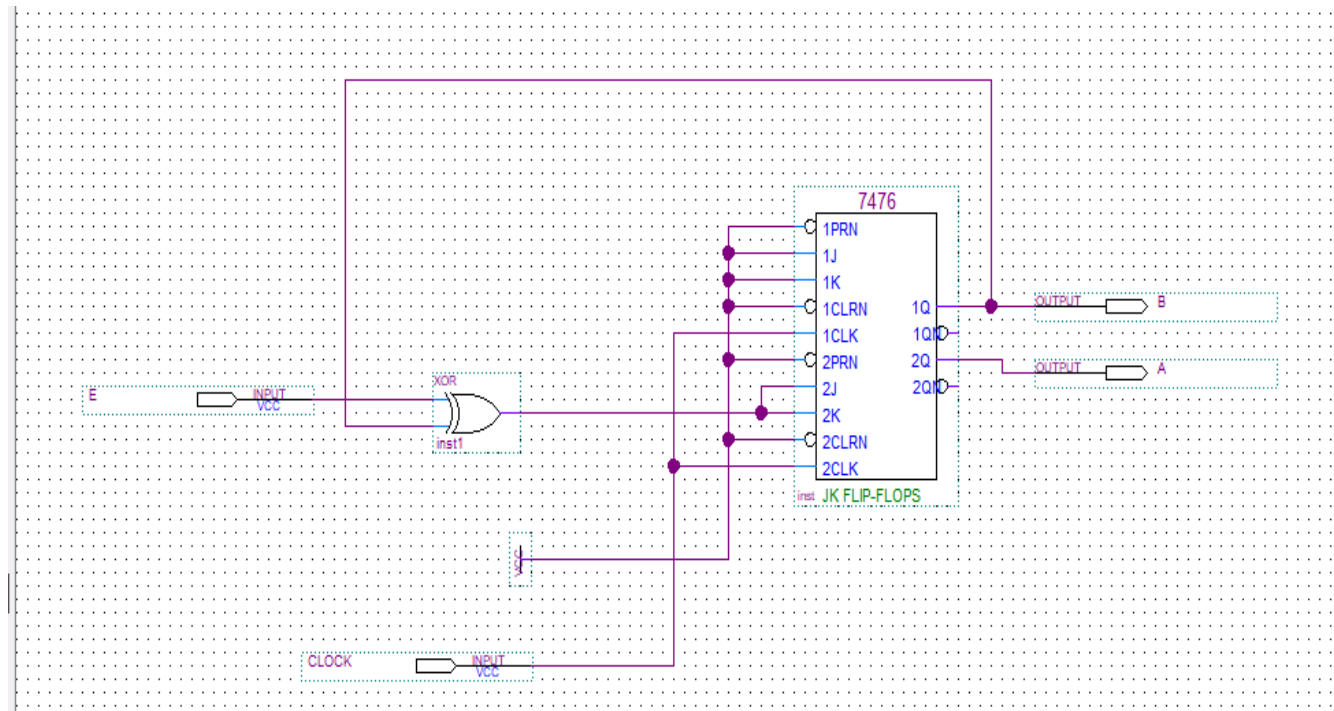

ΑΣΚΗΣΗ 3

PRESENT STATE				E	NEXT STATE				FF INPUTS							
A3	A2	A1	A0		A3	A2	A1	A0	J3	K3	J2	K2	J1	K1	J0	K0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	0	X	1	X
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	X	1	X	1	X	X	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	X	0	X	1	X	0	X
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	X	0	X	X	0	1	X
0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	X	0	X	X	0	1	X
0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	X	0	X	X	1	X	0
0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	X	1	X	X	1	0	X
0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	X	0	X	X	0	X	1
0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	X	X	0	0	X	1	X
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	X	X	1	1	X	X	0
0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	X	X	0	1	X	0	X
0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	X	X	0	0	X	X	1
0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	X	X	0	X	0	1	X
0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	X	X	0	X	1	X	0
0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	X	X	1	X	1	0	X
0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	X	X	0	X	0	X	1
1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	X	0	X	0	X	1	X
1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	X	1	X	1	X	X	0
1	0	0	1	0	1	0	1	0	X	0	0	X	1	X	0	X
1	0	0	1	1	1	0	0	0	X	0	0	X	0	X	X	1
1	0	1	0	0	1	0	1	1	X	0	0	X	X	0	1	X
1	0	1	0	1	1	0	0	1	X	0	0	X	X	1	X	0
1	0	1	1	0	1	1	0	0	X	0	1	X	X	1	0	X
1	0	1	1	1	1	0	1	0	X	0	0	X	X	0	X	1
1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	X	0	X	1	1	X	0
1	1	0	0	1	1	0	1	1	X	0	X	1	1	X	X	0
1	1	0	1	0	1	1	1	0	X	0	X	0	1	X	0	X
1	1	0	1	1	1	1	0	0	X	0	X	0	0	X	X	1
1	1	1	0	0	1	1	1	1	X	0	X	0	X	0	1	X
1	1	1	0	1	1	1	0	1	X	1	X	1	X	1	0	X
1	1	1	1	0	0	0	0	0	X	1	X	1	X	1	0	X
1	1	1	1	1	1	1	1	0	X	0	X	0	X	0	X	1

Θα χρησιμοποιήσω χαρτες karnaugh για την εύρεση του J3,K3,J2,K2,J1,K1,J0,K0

A2A3/A1A0E	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	1	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	1	0	0	0
11	X	X	X	X	X	X	X	X
10	X	X	X	X	X	X	X	X

$$J3 = A2'A1'A0'E + A2A1A0E'$$

A2A3/A1A0E	000	001	011	010	110	111	101	100
00	X	X	X	X	X	X	X	X
01	X	X	X	X	X	X	X	X
11	0	0	0	0	1	0	00	0
10	0	1	0	0	0	0	0	0

$$K3=A2'A1'A0'E + A2A1A0E'$$

A2A3/A1A0E	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	1	0	0	1	0	0	0
01	X	X	X	X	X	X	X	X
11	X	X	X	X	X	X	X	X
10	0	1	0	0	1	0	0	0

$$J2=A1'A0'E+A1A0E'$$

A2A3/A1A0E	000	001	011	010	110	111	101	100
00	X	X	X	X	X	X	X	X
01	0	1	0	0	1	0	0	0
11	0	1	0	0	1	0	0	0
10	X	X	X	X	X	X	X	X

$$K2=A1'A0'E + A1A0E'$$

A2A3/A1A0E	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	1	0	1	X	X	X	X
01	0	1	0	1	X	X	X	X
11	0	1	0	1	X	X	X	X

10	0	1	0	1	X	X	X	X
----	---	---	---	---	---	---	---	---

$$J1 = A0'E + A0E'$$

A2A3/A1A0E	000	001	011	010	110	111	101	100
00	X	X	X	X	1	0	1	0
01	X	X	X	X	1	0	1	0
11	X	X	X	X	1	0	1	0
10	X	X	X	X	1	0	1	0


$$K1 = A0'E + A0E'$$

A2A3/A1A0E	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1	X	X	0	0	X	X	1
01	1	X	X	0	0	X	X	1
11	1	X	X	0	0	X	X	1
10	1	X	X	0	0	X	X	1


$$J0 = A0'$$

A2A3/A1A0E	000	001	011	010	110	111	101	100
00	X	0	1	X	X	1	0	X
01	X	0	1	X	X	1	0	X
11	X	0	1	X	X	1	0	X
10	X	0	1	X	X	1	0	X

$$K0 = A0$$

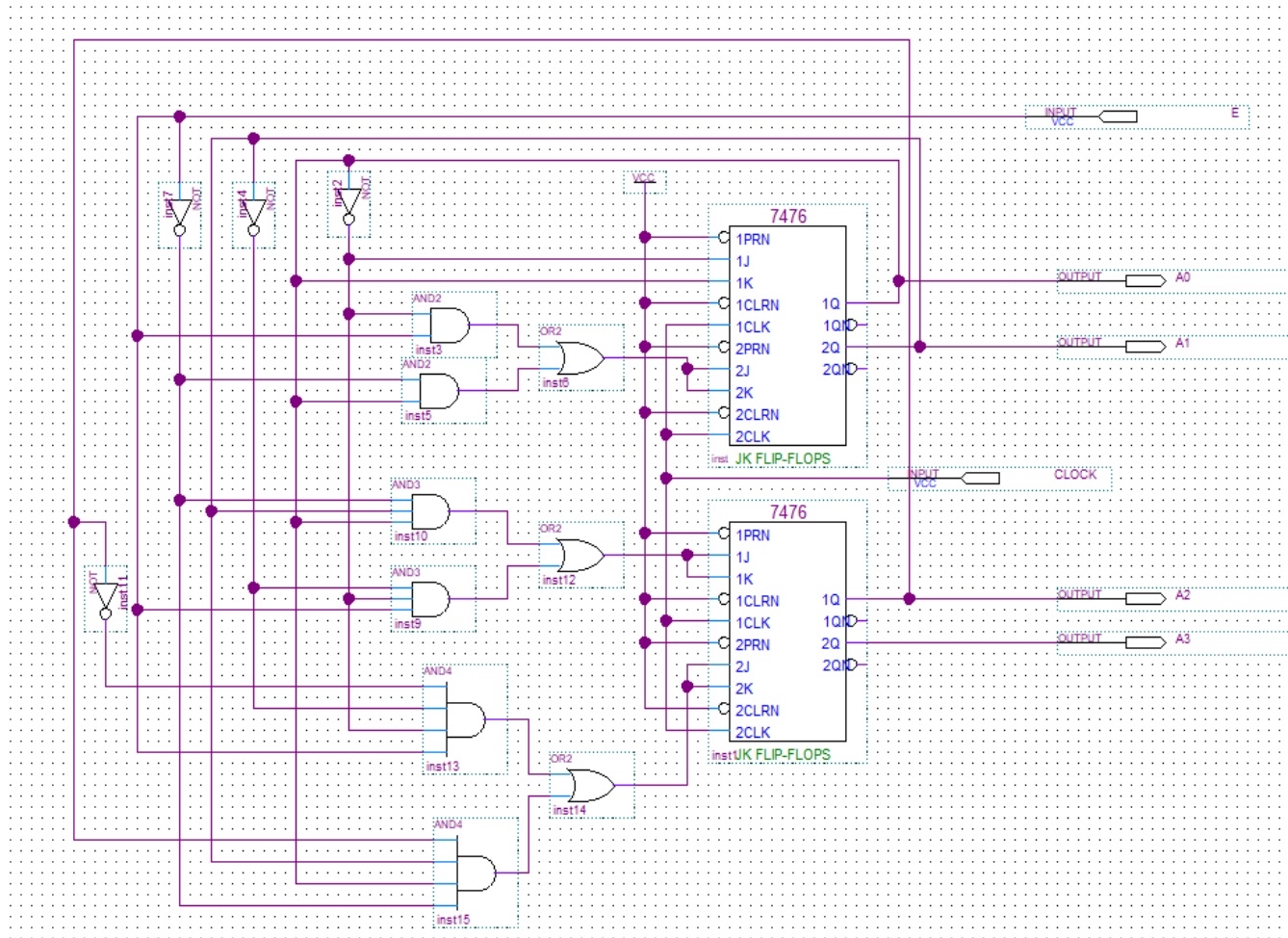

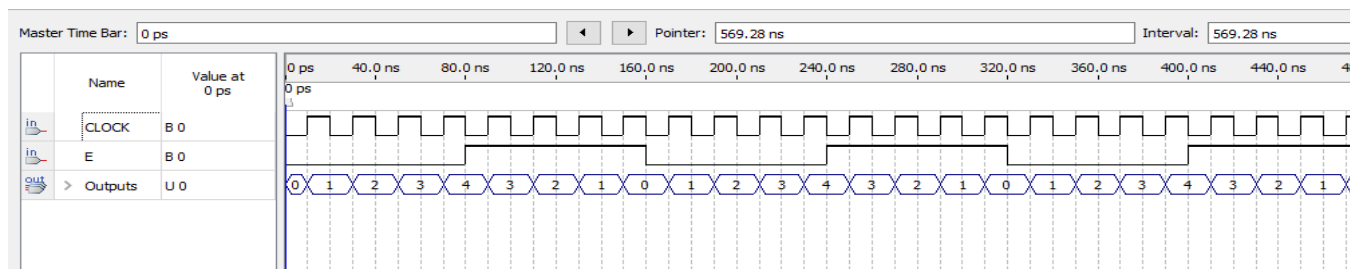Παρατηρώ ότι αυξανοντας τα ns της E το waveform θα αναπαραστήσει περισσότερες τιμές στις εξόδους μας οπότε κανω μια εξομοίωση με τιμή $E=80\text{ns}$, μια εξομοίωση με $E=160\text{ns}$, $E=320\text{ns}$



Simulation Waveform Editor - [ask3.sim.vwf (Read-Only)]

File Edit View Simulation Help



Master Time Bar: 0 ps



Pointer:

Interval:

